

Logica Booleana e porte logiche

Introduzione

La logica booleana è una forma di logica che utilizza solo due valori, **vero** e **falso**. Importante ricordare che, in informatica:

1 = VERO

0 = FALSO

La logica booleana viene utilizzata in molte applicazioni informatiche, come ad esempio nella progettazione di circuiti elettronici, nella programmazione e nei diagrammi di flusso.

Uno strumento fondamentale per le porte logiche sono le **Truth Tables o Tabelle di verità**.

Le tabelle di verità sono strumenti utilizzati in logica booleana per rappresentare e analizzare il comportamento di funzioni booleane. Sono costituite da una tabella che mostra tutte le possibili combinazioni di input per una funzione booleana, insieme al corrispondente output.

AND, OR e NOT

Le operazioni booleane più comuni sono l'AND, l'OR e il NOT. Vediamo di seguito come funzionano e come vengono rappresentati tramite porte logiche.

1) AND

L'AND è un'operazione booleana che restituisce il valore vero solo se entrambi i valori di ingresso sono veri. Altrimenti restituisce falso. L'AND viene rappresentato dalla porta logica AND, che ha due ingressi e un'uscita.

Esempio: $A = 1, B = 0$ allora l'operazione $A \text{ AND } B = 0$

Di seguito la tabella di verità della porta AND

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2) OR

L'OR è un'operazione booleana che restituisce il valore vero se almeno uno dei valori di ingresso è vero. Restituisce falso solo se entrambi i valori di ingresso sono falsi. L'OR viene rappresentato dalla porta logica OR, che ha due ingressi e un'uscita.

Esempio: $A = 1, B = 0$ allora l'operazione $A \text{ OR } B = 1$

Di seguito la tabella di verità della porta OR

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3) NOT

Il NOT è un'operazione booleana che inverte il valore di ingresso. Restituisce vero se il valore di ingresso è falso, e viceversa. Il NOT viene rappresentato dalla porta logica NOT, che ha un ingresso e un'uscita.

Esempio: $A = 1$ allora l'operazione $NOT A = 0$

Di seguito la tabella di verità della porta NOT

A	B	NOT A	NOT B
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

Espressioni Logiche / Booleane

Le espressioni booleane/logiche sono un tipo di espressione matematica che coinvolgono solo due valori possibili, ovvero vero e falso.

Quelle che abbiamo visto noi sono definite dall'insieme delle porte logiche AND, OR e NOT.

Alcuni esempi di espressioni booleane:

$(A AND B) OR C$

$(C OR B) AND (A OR B)$


$B OR (A AND (C OR D))$

Etc..

Le possibilità sono pressochè infinite, dalle espressioni logiche è possibile ricavare i circuiti, utilizzando le porte logiche.

Circuiti Logici

 Di seguito sono disegnate le rappresentazioni delle porte logiche che sono state definite prima:




Come potete vedere:


- La **AND** ha due ingressi e un'uscita. Questo perché, come visto prima, la AND richiede due input e prevede un solo output
- La **OR** ha due ingressi e un'uscita. Questo perché, come visto prima la OR richiede due input e prevede un solo output
- La **NOT** ha un ingresso e un'uscita. Questo perché, come visto prima, la NOT richiede un solo input e un solo output.

Come Facciamo ad unire queste porte logiche per fare circuiti piu complessi? Semplice, unendole e rappresentando quello che ci viene chiesto.

 Prendiamo ad esempio il circuito semplicissimo $X = A \text{ AND } B$. Come si rappresenta? Con una banale porta AND:




 Adesso, complichiamo un po' le cose e proviamo ad aggiungere una OR e quindi creare il circuito rappresentato da $X = (A \text{ AND } B) \text{ OR } C$



Importante: Notiamo come le parentesi siano importanti, se avessi scritto solo $A \text{ AND } B \text{ OR } C$, come sarebbe dovuto essere il circuito? Non lo sappiamo, perché è ambiguo, dobbiamo mettere A in AND con B e poi fare OR con C oppure fare A in AND con l'OR tra B e C ? Per questa ragione sono fondamentali le parentesi, ci permettono di capire l'ordine delle operazioni. Per facilitarvi la comprensione, pensate come fate in matematica: Le parentesi servono a spiegarvi quale operazione fare prima. Scrivere " $5*2+4$ " è diverso da scrivere " $5*(2+4)$ ", la prima espressione fa come risultato 14, la seconda espressione fa come risultato 30!

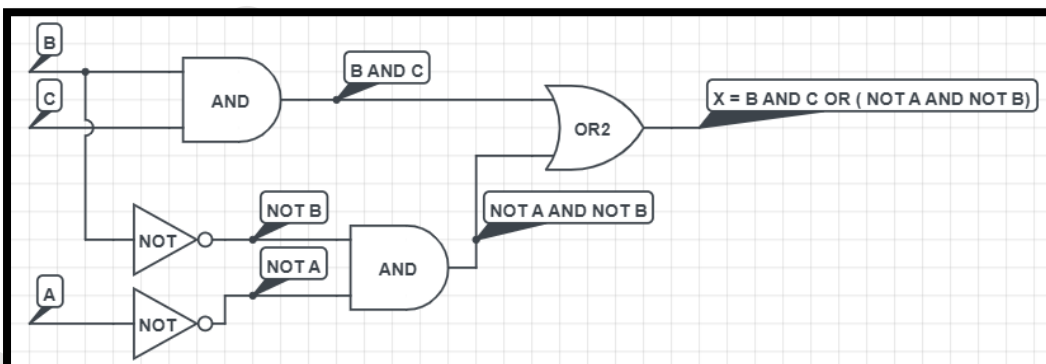Aggiungiamo ancora un passo di difficoltà, proviamo ora a fare questo circuito: $B \text{ AND } C \text{ OR } (\text{NOT } A \text{ AND } \text{NOT } B)$




Importante: Come potete vedere, nell'espressione $B \text{ AND } C \text{ OR } (\text{NOT } A \text{ AND } \text{NOT } B)$, la B è presente due volte. Non significa però che ci siano due input di B diversi. Posso ripetere la lettera di un input quante volte voglio, ma si riferirà sempre e solo ad uno stesso input. Osservate il disegno e vedete che ho messo solo una volta la lettera B e poi, per fare la NOT B , ho semplicemente fatto una linea che parte dalla B e va dentro la NOT. In sintesi quindi, non scrivete più di una volta una lettera come INPUT


Dal circuito logico all'espressione booleana

Una volta capito come fare un circuito data un'espressione, è importante anche capire come ottenere un'espressione dato un circuito. Per quale ragione dico che è importante? Perché significa che avete capito bene l'argomento e che quindi sapete manipolare porte logiche e logica booleana senza problemi, elemento fondamentale per un informatico / elettronico.


Consideriamo il seguente circuito

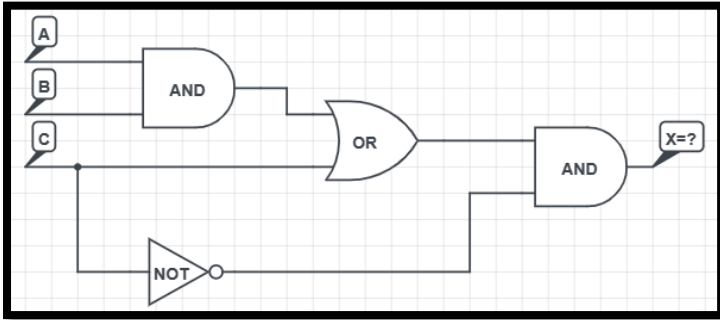

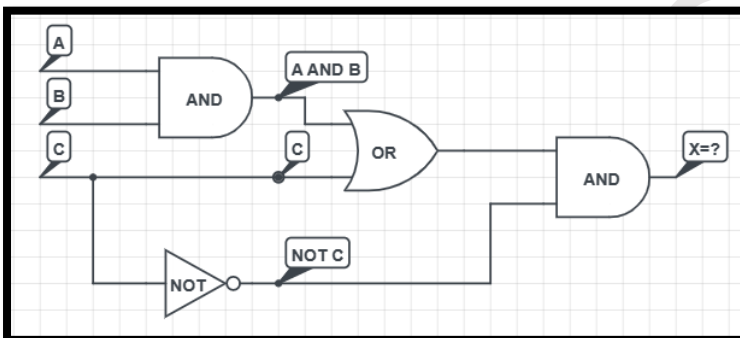Da dove si parte? Il mio consiglio è quello di partire da sinistra e capire cosa succede agli input iniziali. Come vediamo A e B finiscono dentro una AND mentre l'input C finisce dentro una OR e una NOT. Dopo aver valutato queste cose, scriviamole sul grafico:



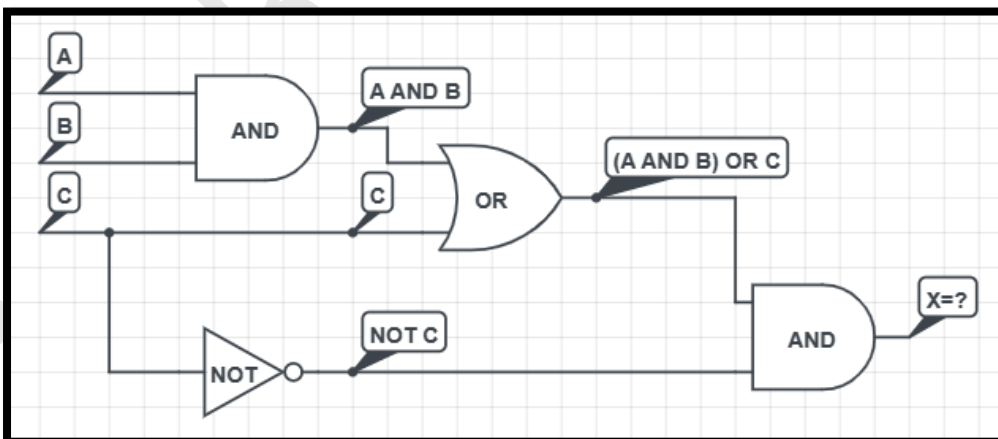Adesso, continuiamo sempre da sinistra verso destra per arrivare all'ingresso della AND finale e scriviamo nel circuito:



Infine, pensiamo, cosa entra nell'ultima AND? **NOT C** e **(A AND B) OR C** quindi il risultato finale di questo circuito sarà **$X = (\text{NOT } C) \text{ AND } ((A \text{ AND } B) \text{ OR } C)$**